

14. Zaprojektować automat wykrywający na wejściu szeregowym sekwencję 1011. Sekwencje mogą się nakładać.

