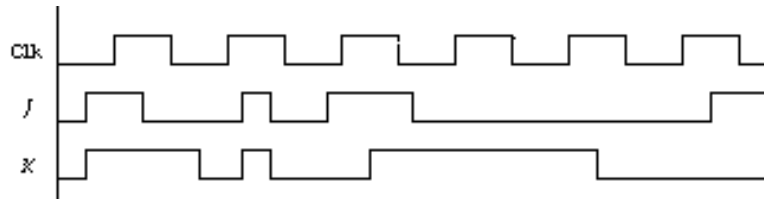


10. Dla przebiegów przedstawionych poniżej narysować wyjście przerzutnika

- a) JK aktywnego narastającym zboczem zegara
- b) JK aktywnego opadającym zboczem zegara



Rozwiązanie:

